

lab 3: August 21, 2025:

Hamming weight detector.

$$y = f(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4)$$

K-map:

$$x_4 = 1$$

$x_0 x_1$	00	01	11	10
$x_2 x_3$				
00	0	0	1	0
01	0	1	0	1
11	1	0	0	0
10	0	1	0	1






$$x_4 = 0$$

$x_0 x_1$	00	01	11	10
$x_2 x_3$				
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	1	0	1
10	0	0	1	0

K-maps cannot reduce much but using XOR gates we can write:

$$y = x_0(x_2 \oplus x_3)(x_1 \oplus x_4) + x_4(x_1 \bar{x}_2(x_0 \oplus x_3) + \bar{x}_0 x_2(x_1 \oplus x_3)) + x_2 x_3 \bar{x}_4(x_0 \oplus x_1)$$

circuit diagram:

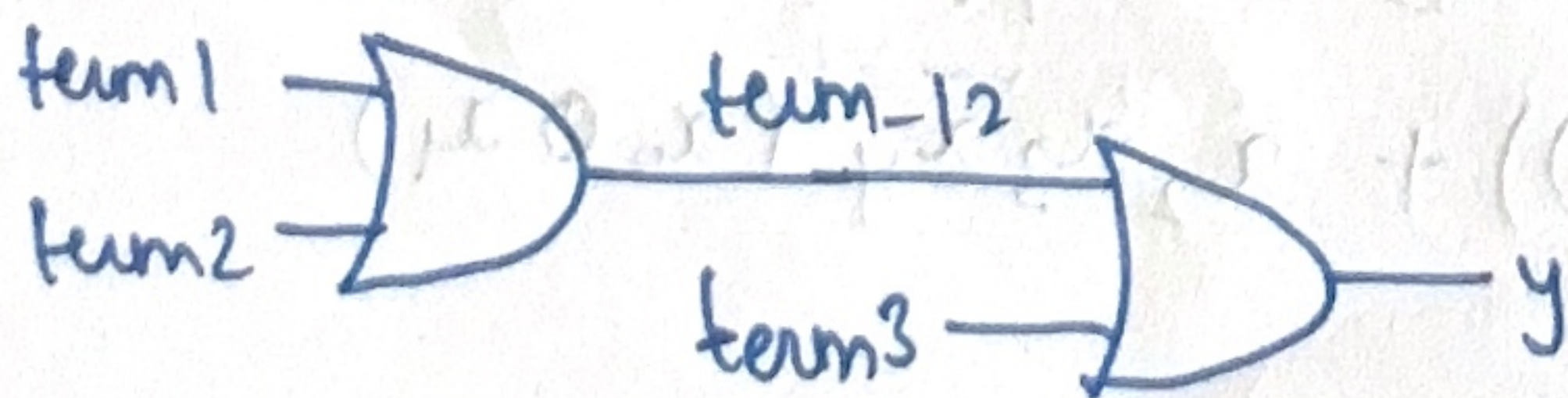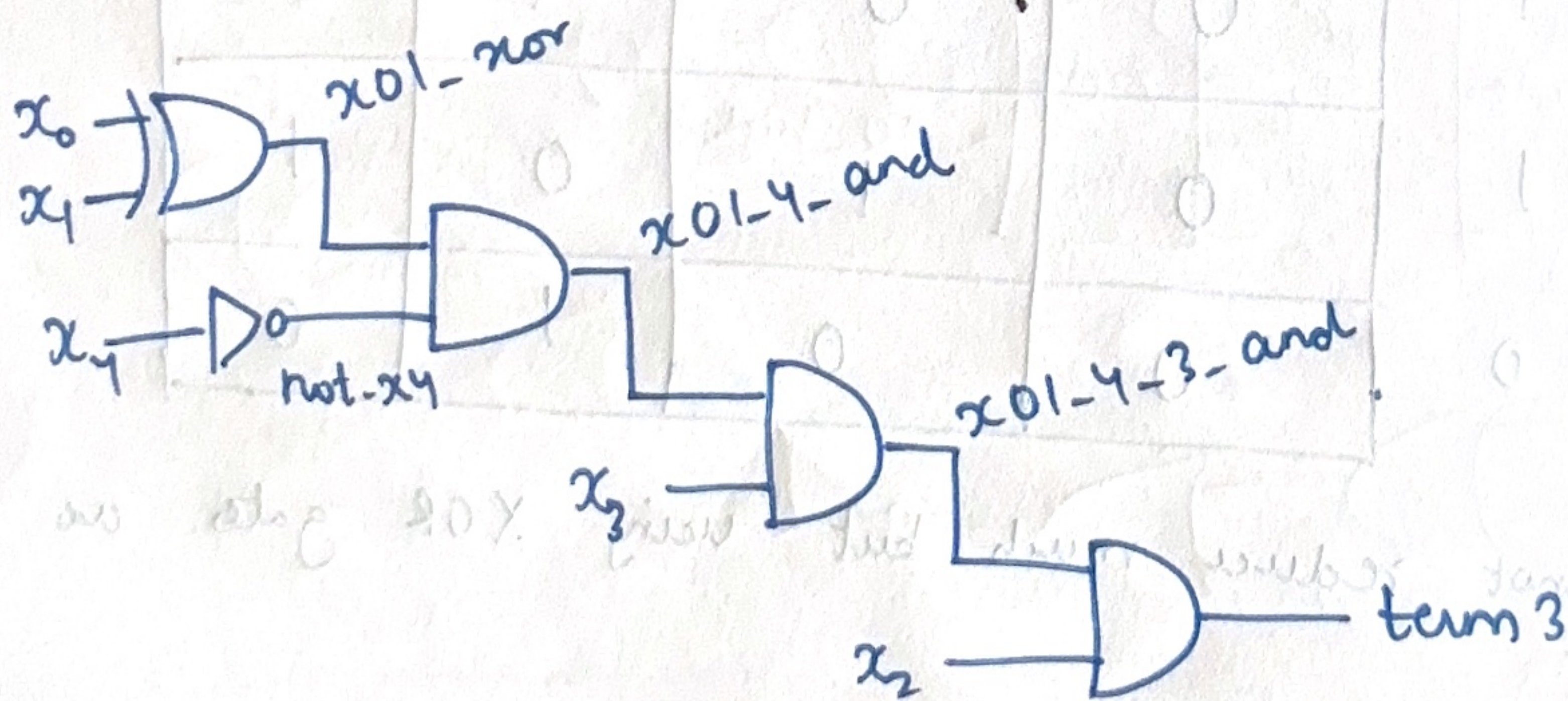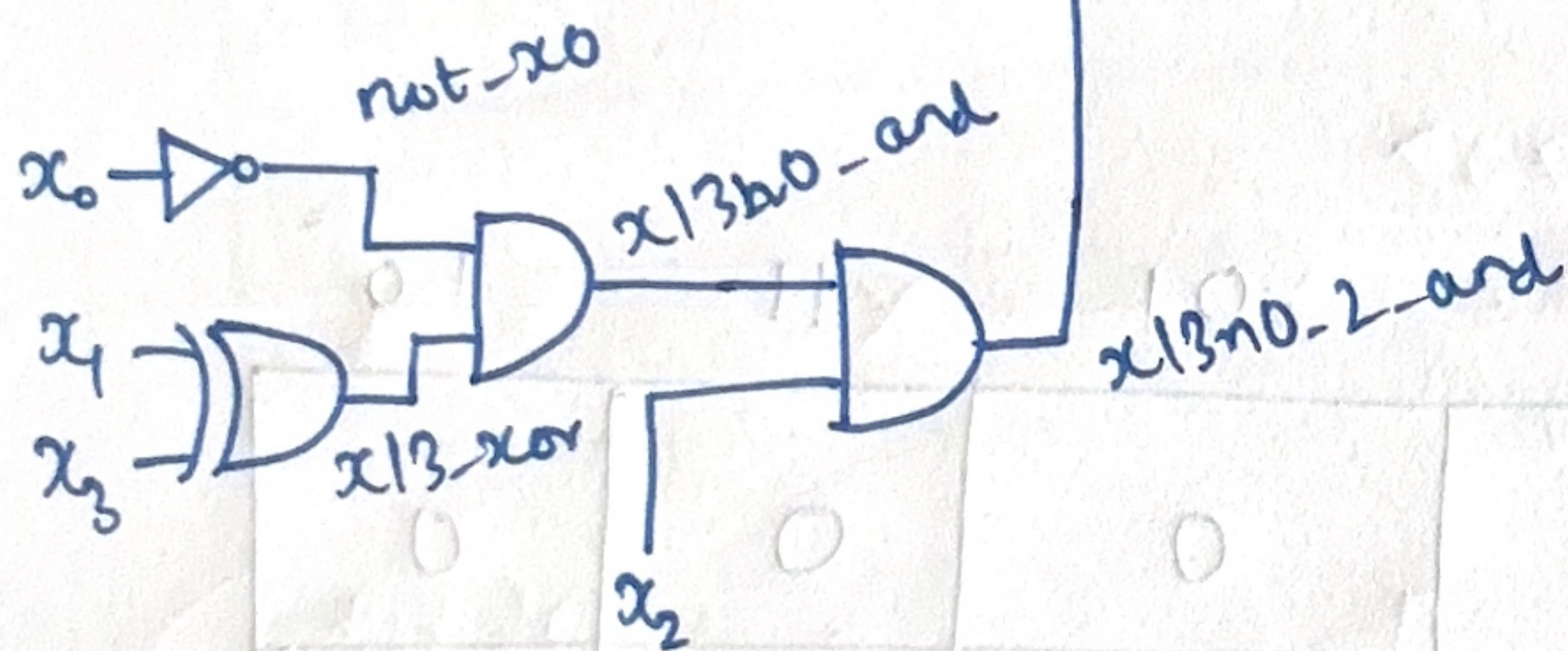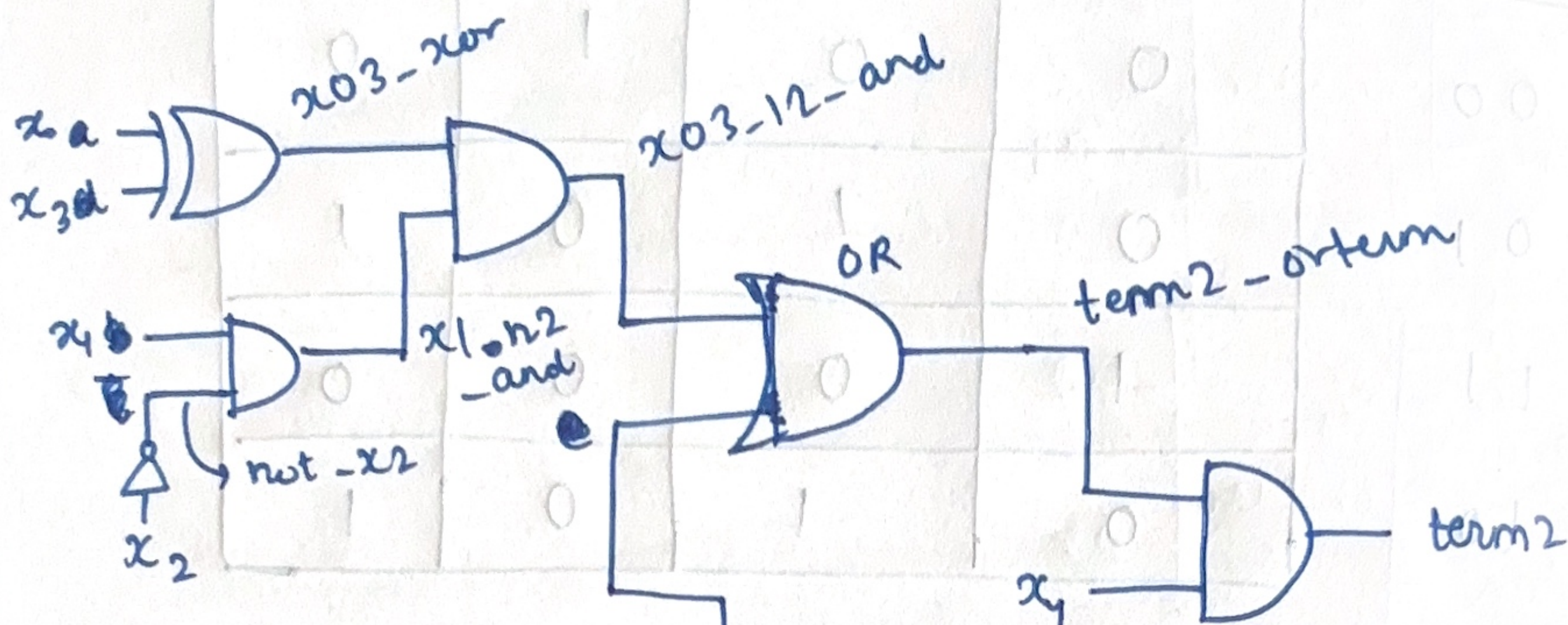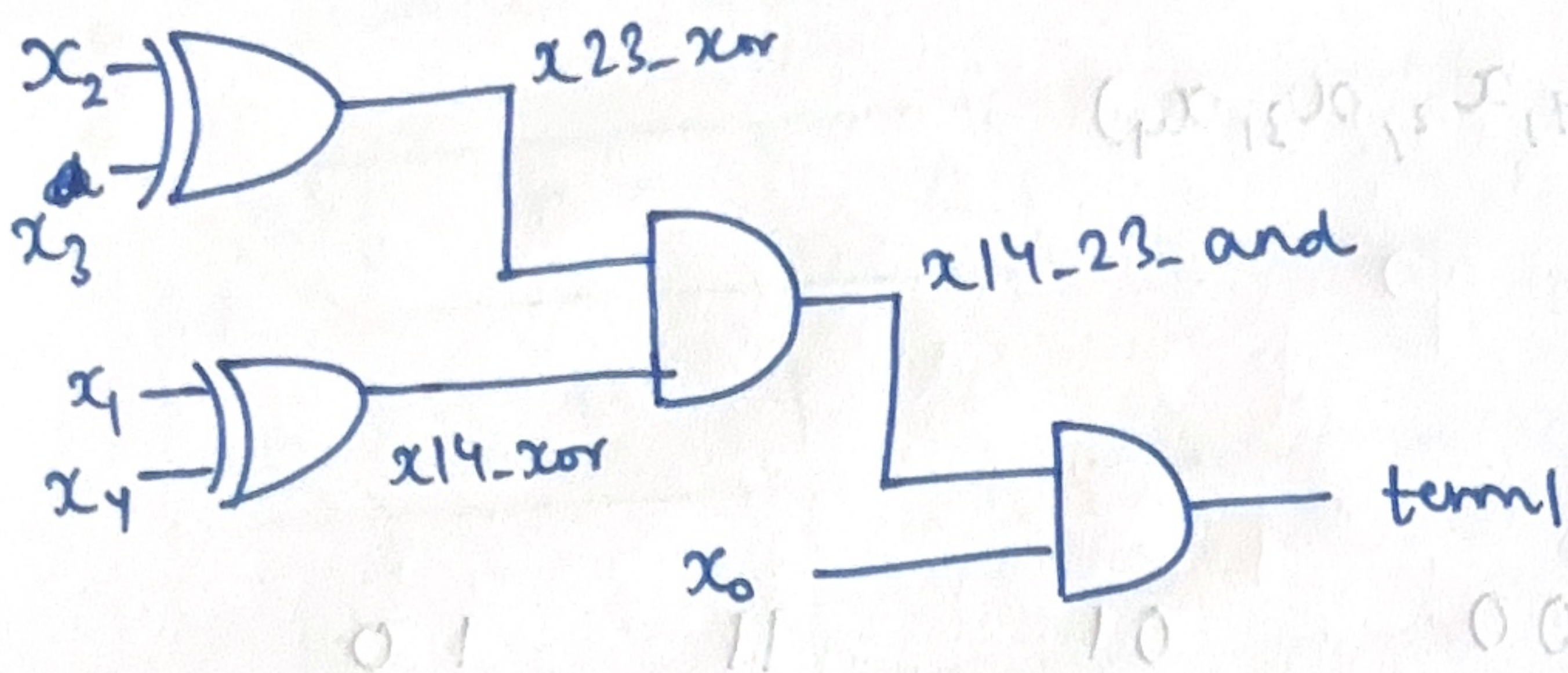

Handwritten signature
21/08

