
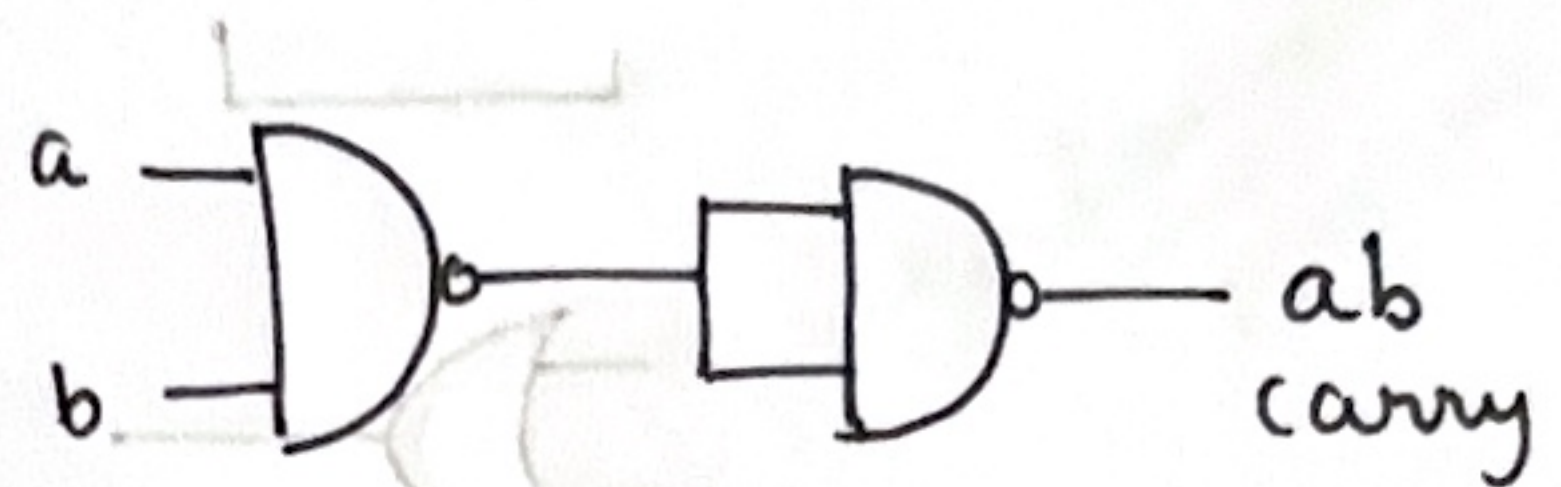
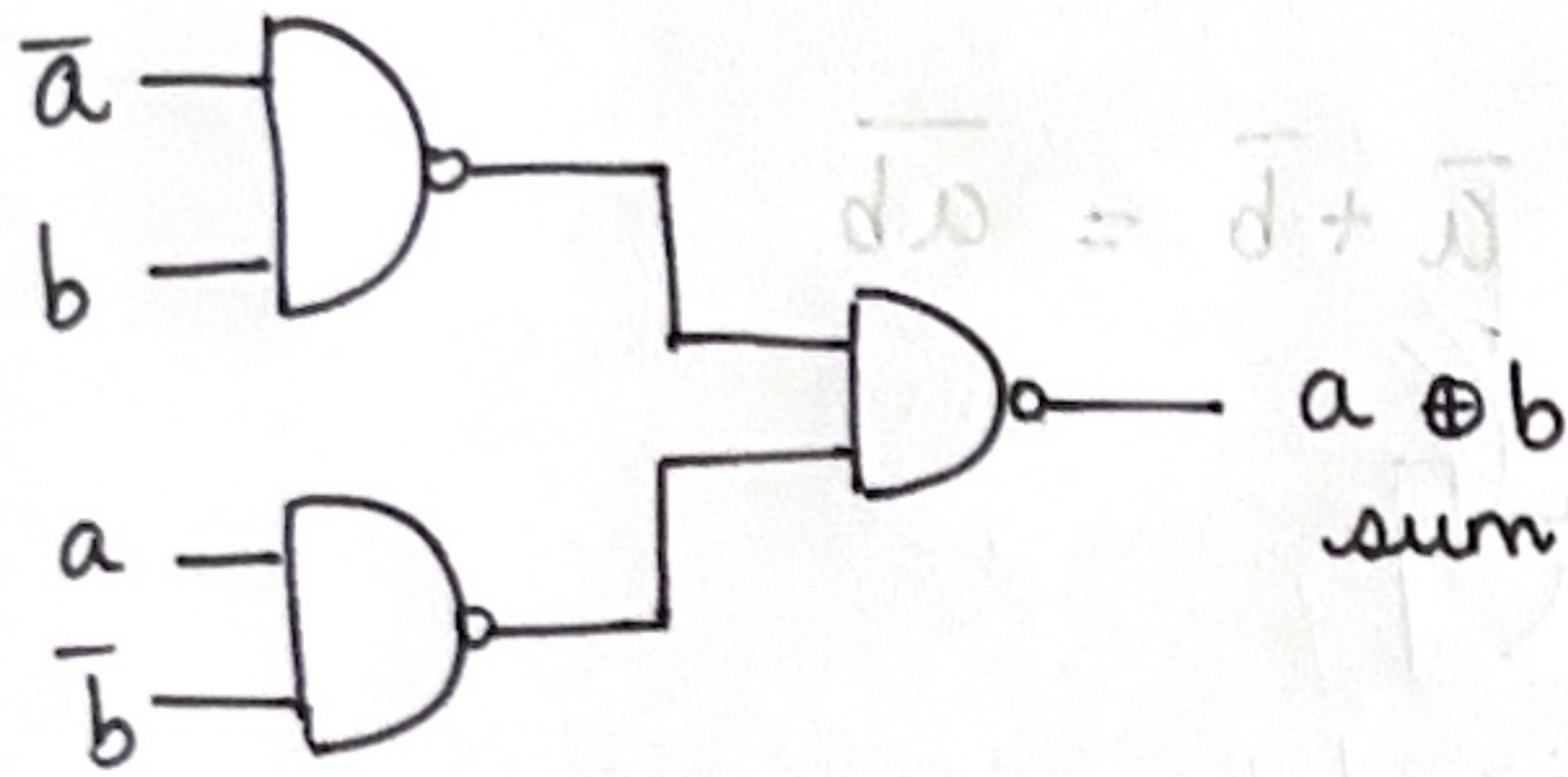
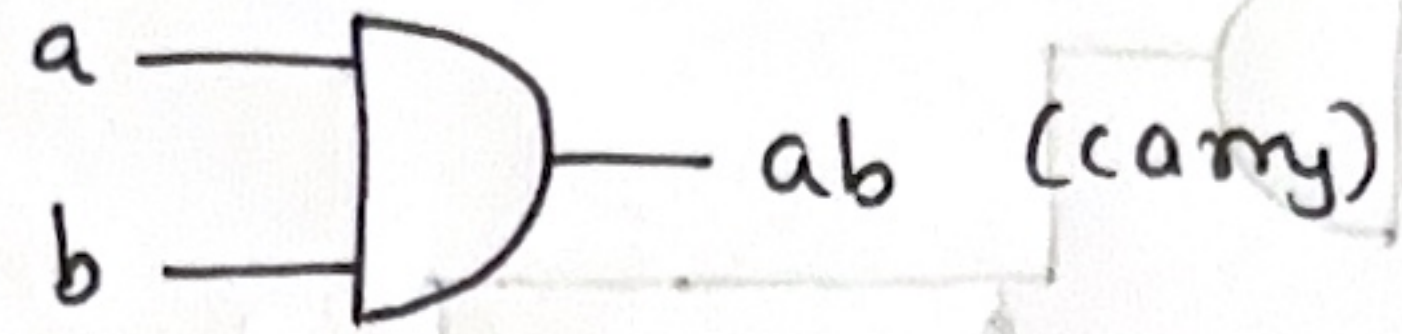


Half adder:

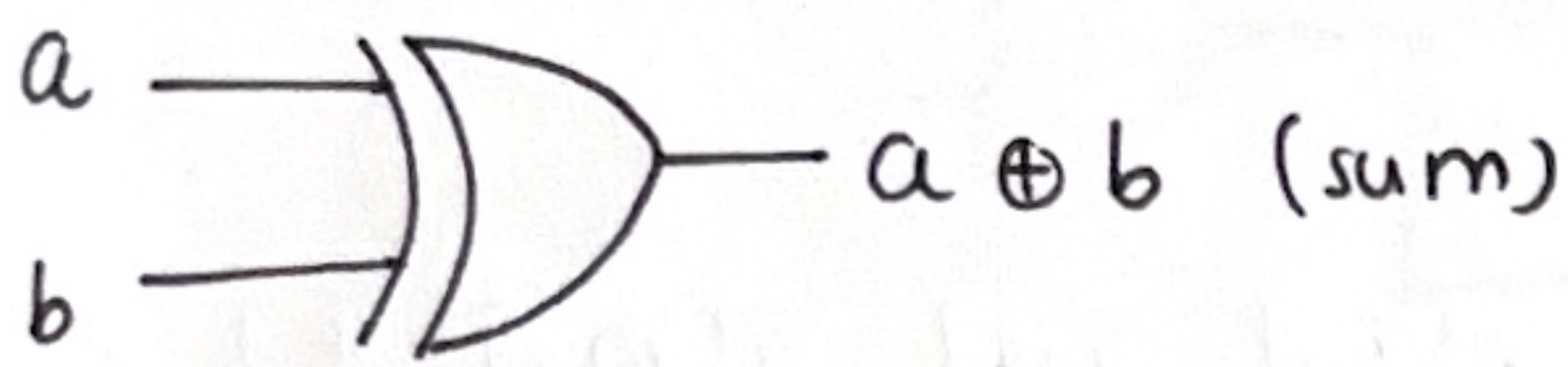

$$and = ab = \overline{\overline{ab}}$$


$$\begin{aligned} xor: \bar{a}b + b\bar{a} &= \overline{\overline{\bar{a}b + b\bar{a}}} \\ &= \overline{(\overline{\bar{a}b})(\overline{b\bar{a}})} \end{aligned}$$

Full adder:


$$sum = abc + a\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c$$

$$carry = abc + ab\bar{c} + a\bar{b}c + \bar{a}bc$$





$$sum: a \oplus b \oplus c$$

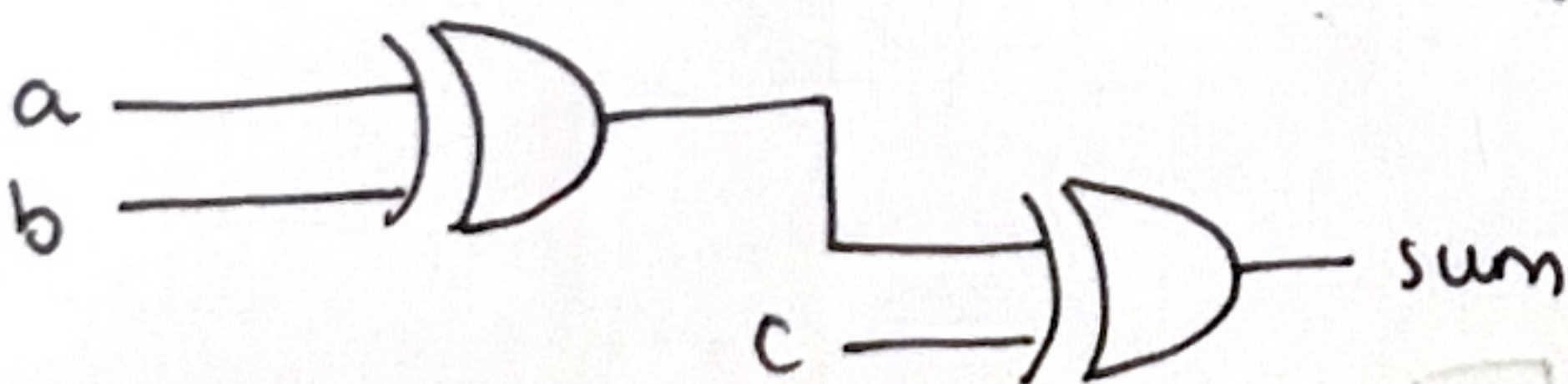


{ 2 half adder sums }

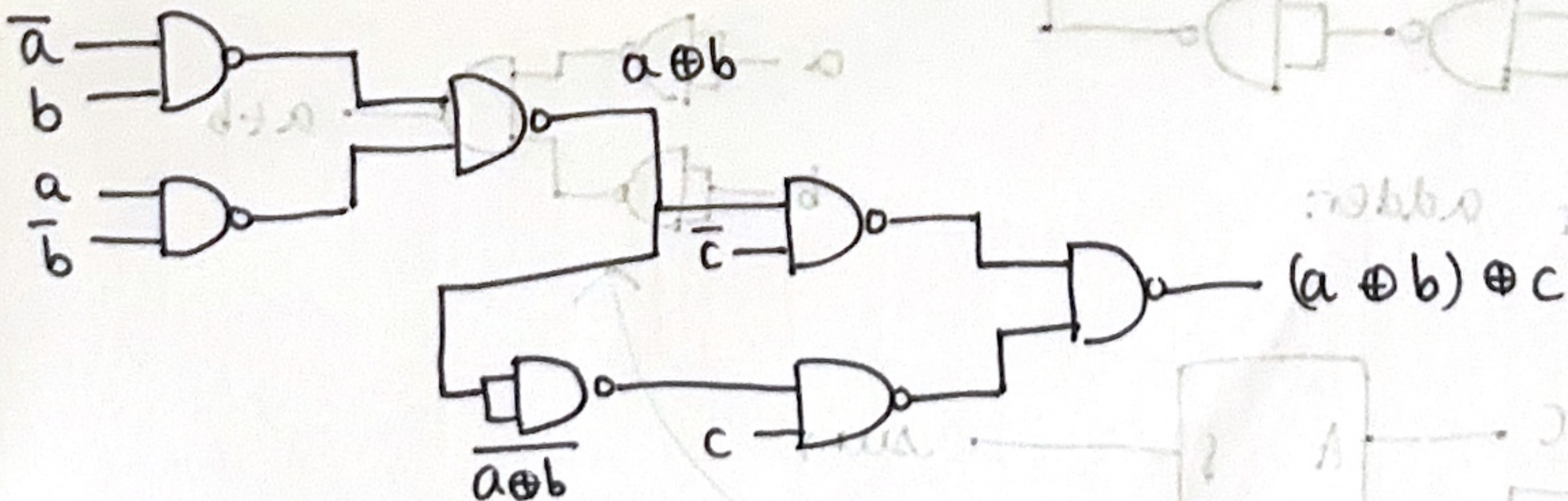


carry:

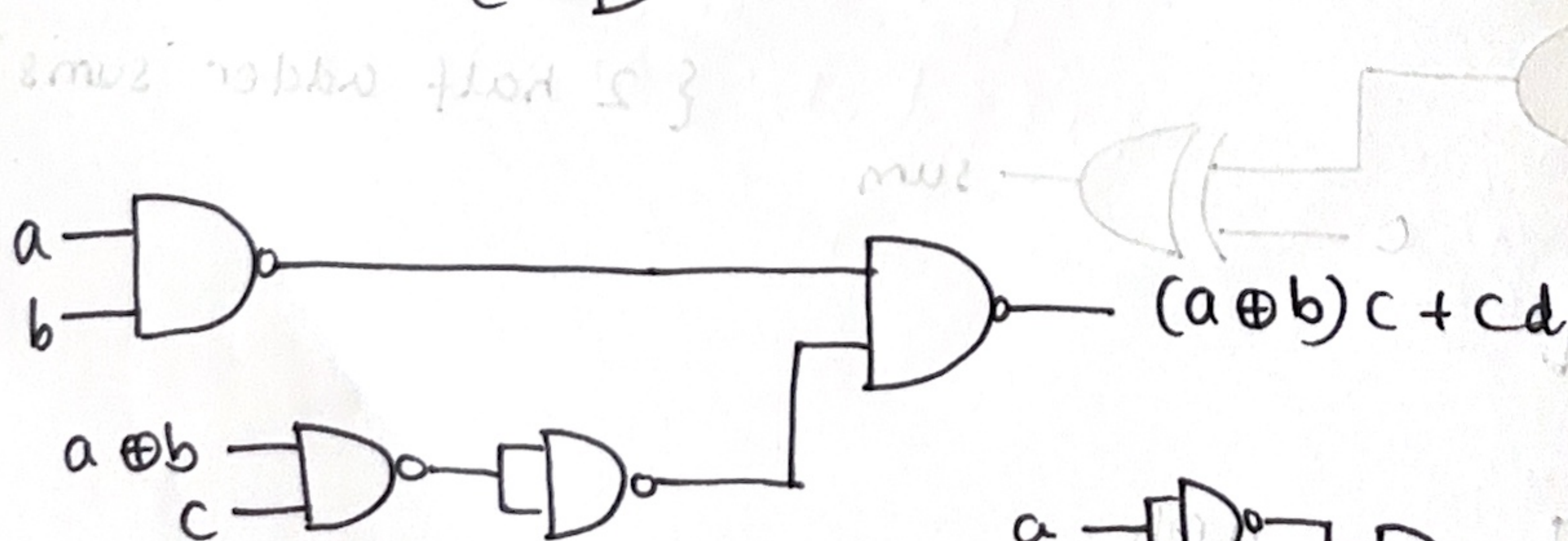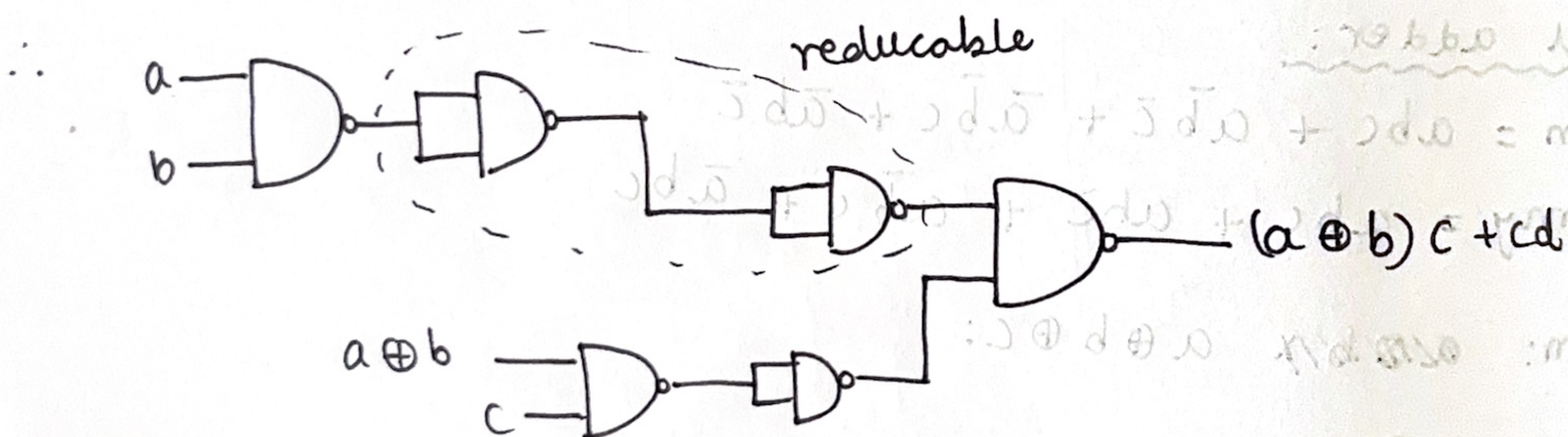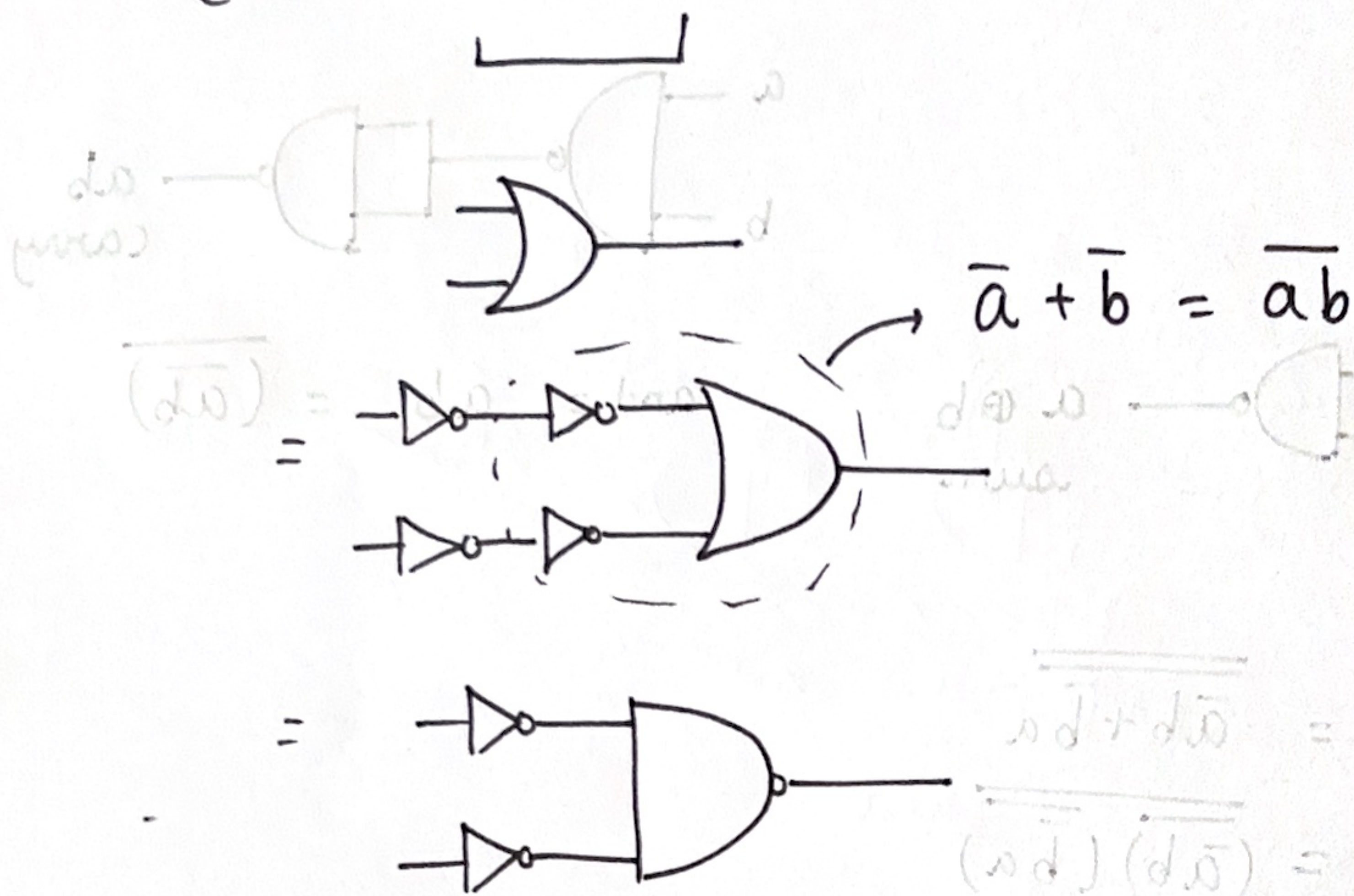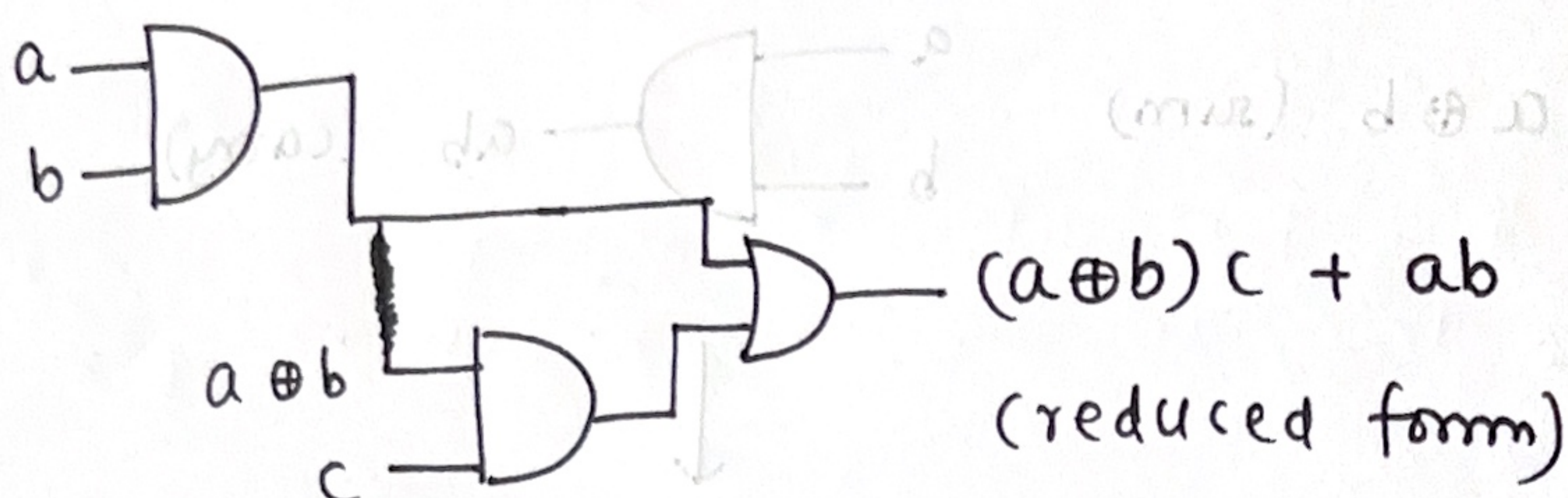

using half adder:


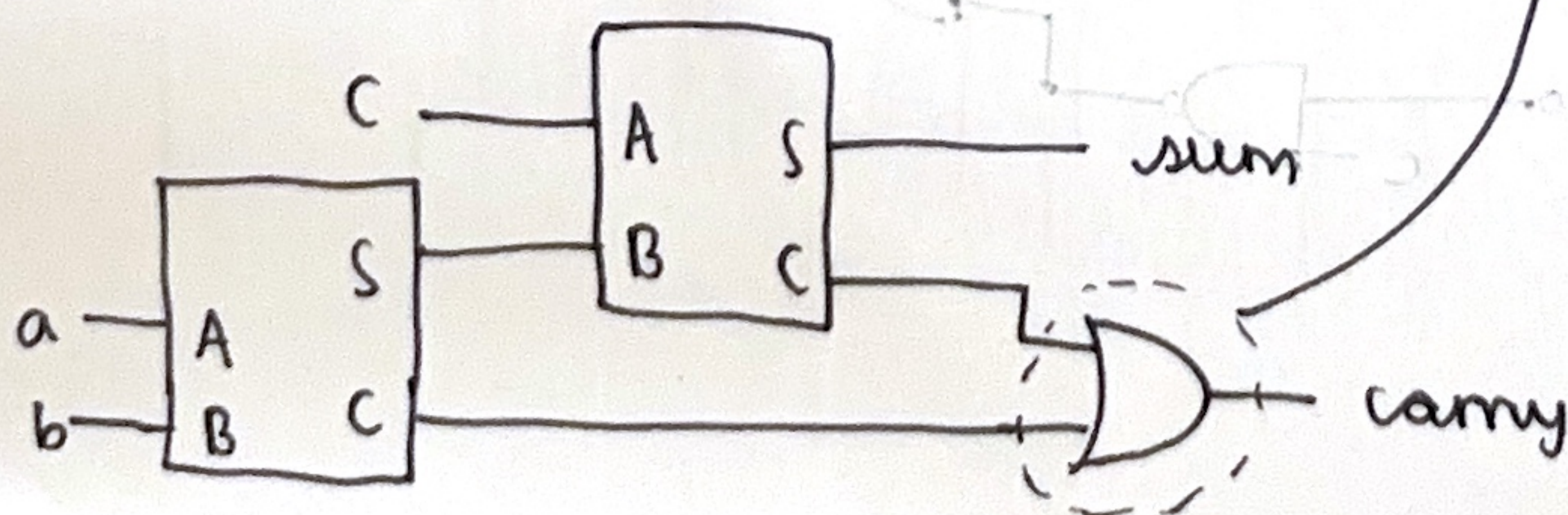


XOR gate using NAND gate:

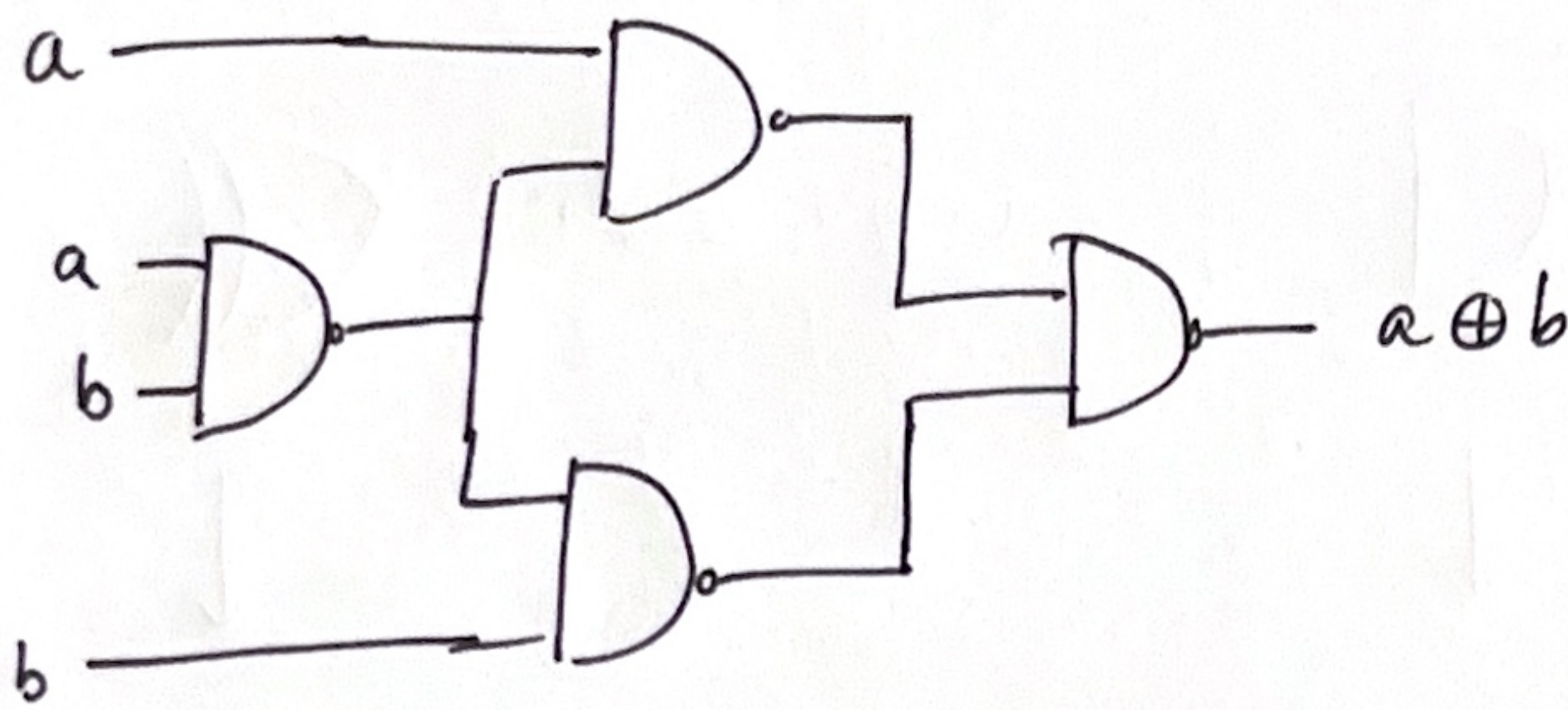


M. Induvaran
7/08/2025


And Gate

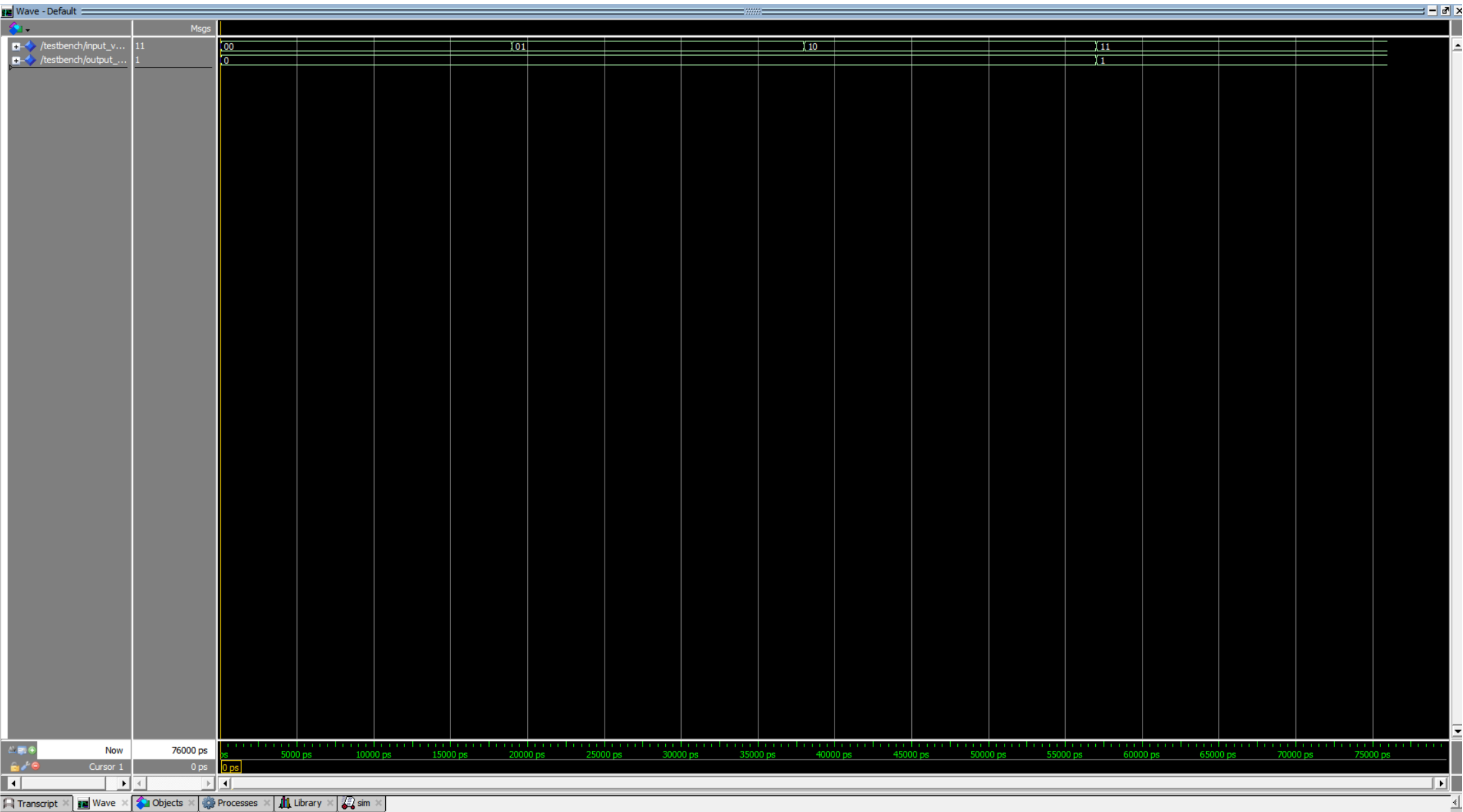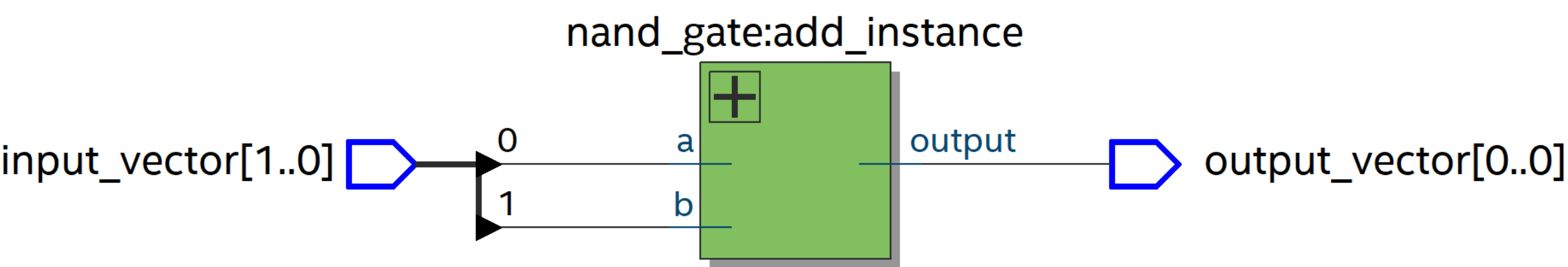



Full adder

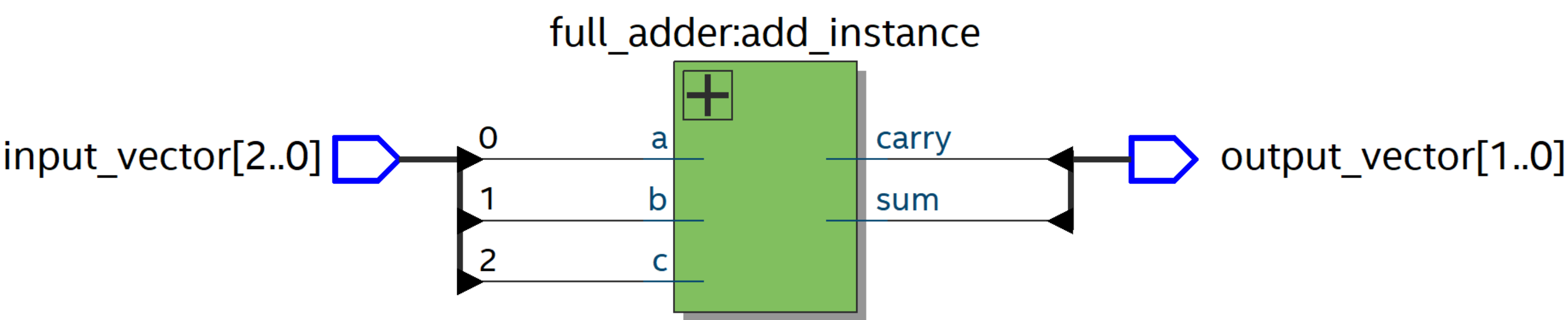

Half adder

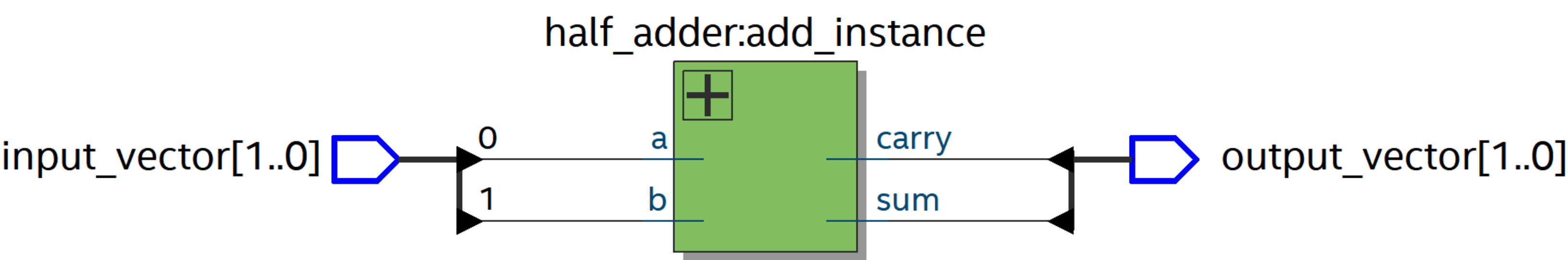

Or gate

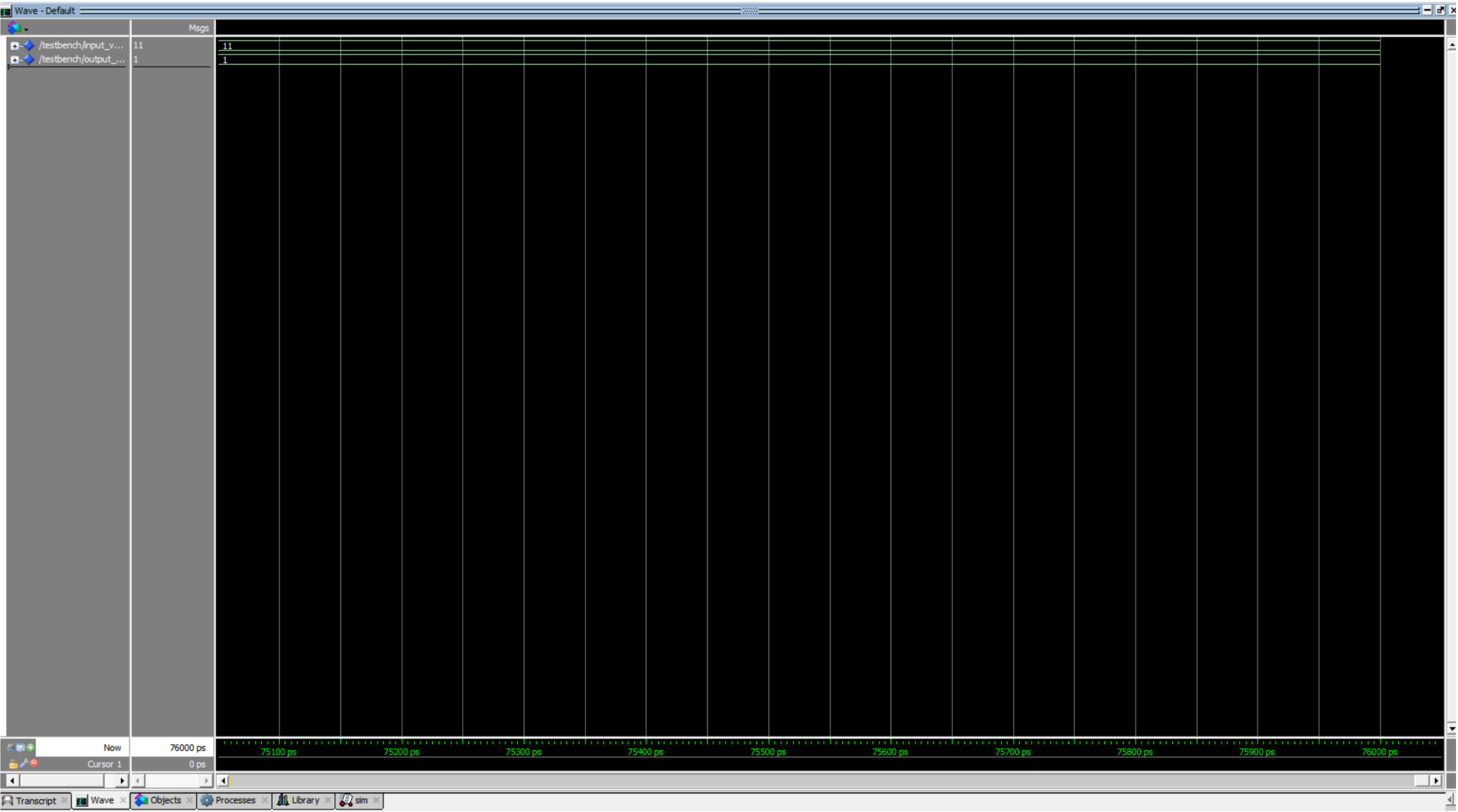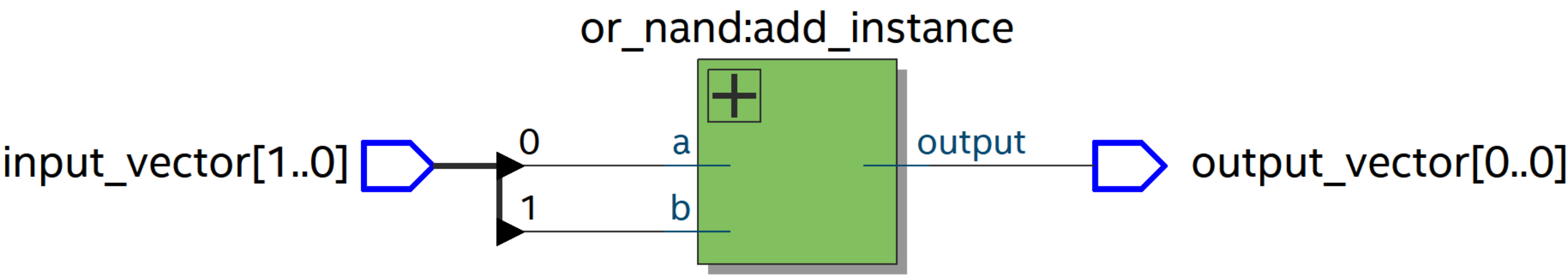

Xor gate

